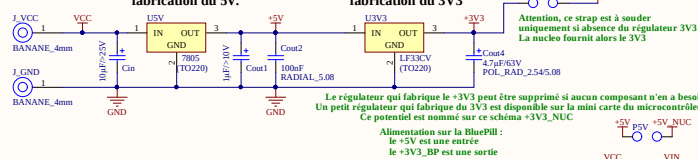



ALIMENTATION

Regulateurs de tension

7V < Vcc < 15V env.



MICROCONTROLEUR

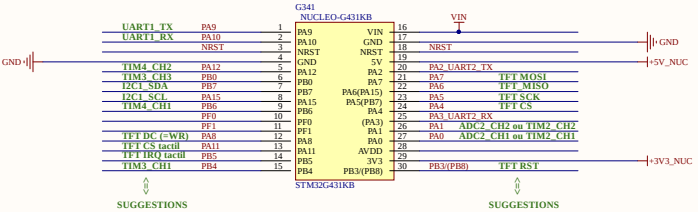


CAPTEURS

PILOTAGE

Dans ces exemples de montages pour piloter des charges diverses... vous devez adapter la tension d'alimentation à la charge que vous souhaitez piloter... Les borniers représentent la charge


Pilotage d'une charge <2A

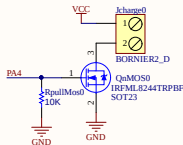

IHM -> AFFICHAGE


Ecran graphique tactile 2.4"

ECRAN TFT

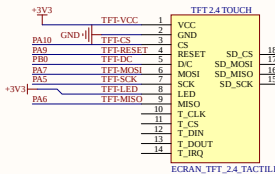


IHM -> ENTREES/ COMMUNICATION

UART 1 ou HC-05 (Bluetooth)

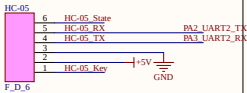



Clavier Matriciel

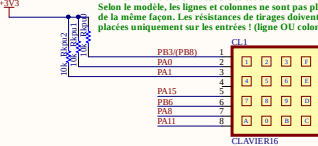Pour le clavier 12 touches, la broche 1 est absente. et l'ordre des entrées/sorties est différent ! Selon le modèle, les lignes et colonnes ne sont pas placées de la même façon. Les résistances de tirages doivent être placées uniquement sur les entrées (ligne OU colonne)



Arduino Shield

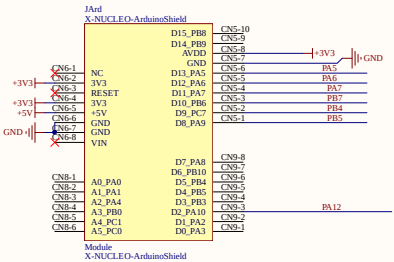

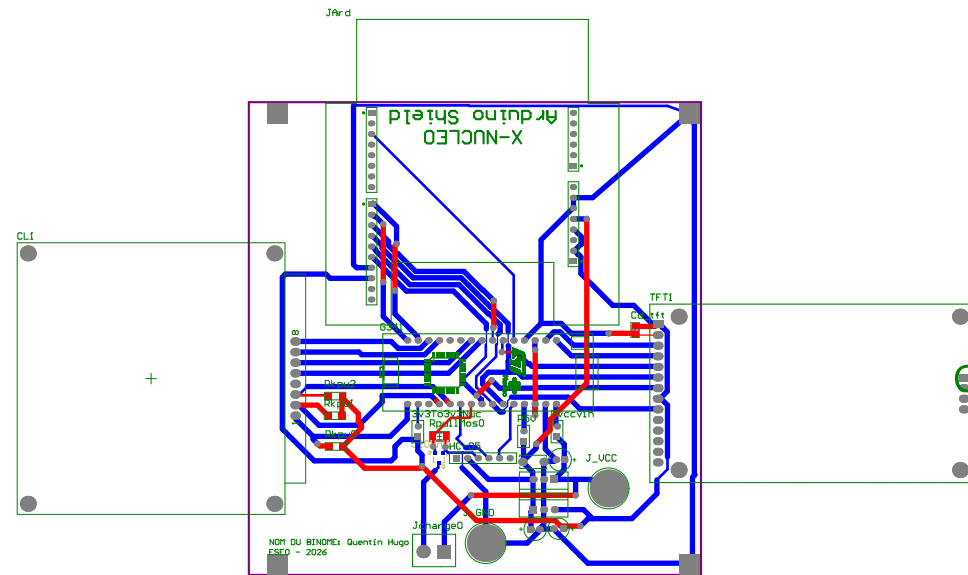

Consignes / Conseils :

- 1- désactivez la fonctionnalité "online DRC"
Tools->Preferences -> décocher 'online DRC'
Tools->Reset error markers
- 2- Déplacez les plans de masse en dehors de la carte
- 3- Si elles sont visibles / gênantes : masquez les couches mécaniques 3D
Bouton-droit sur les onglets (en bas) Mechanical1, 13 -> Hide
- 4- mettre vos noms à la place de "nom du binôme"
- 5- placement
- 6- meilleur placement
- 7- encore meilleur placement
- 8- routage
- 9- Remettez les plans de masse + Tools -> Polygon Pours -> Repour all

Board Slack Report